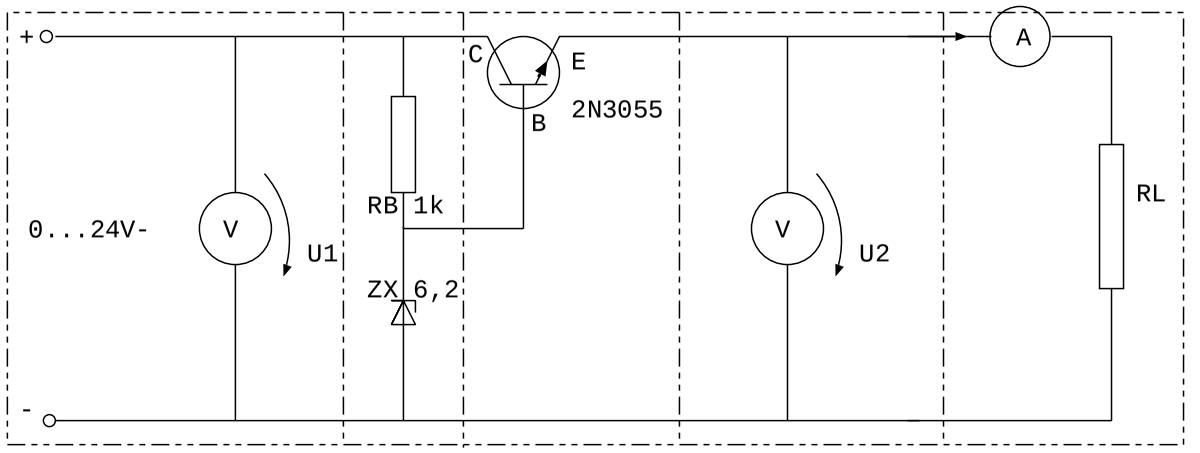
+
-
0...24V-
V
U1
RB 1k
ZX 6,2
C
E
B
2N3055
V
U2
A
RL
Eingang mit
variabler
Spannung und
Voltmeter
Spannungs-
stabilisator
mit Z-Diode
Versterker:
Transistor a
Stromverster
Stabilisiert
Ausgang mit
Voltmeter
Lastwiderstа
mit Amperem