allgemeines Schaltzeichen des Transformators

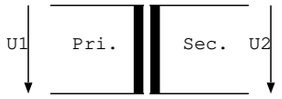

Messen der Kurzschlußspannung

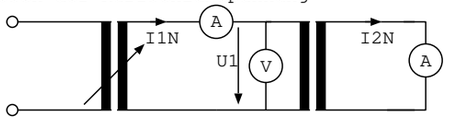

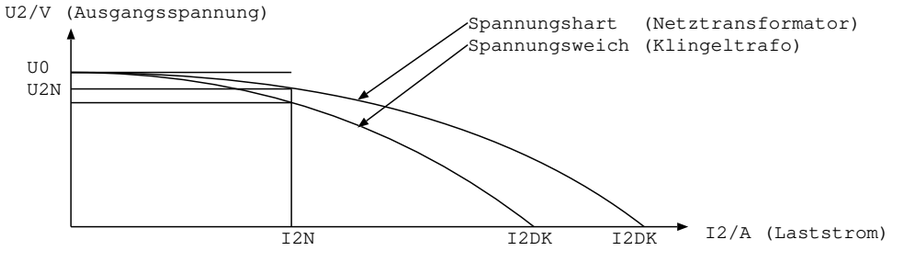
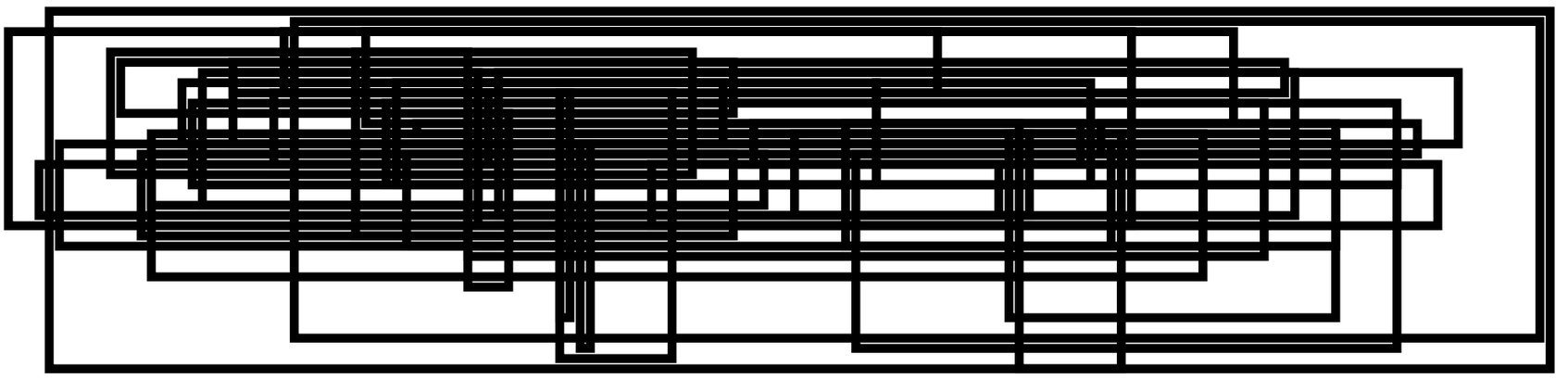
U0: Leerlaufspannung am Ausgang (U2)
U2N: Nennspannung am Ausgang (U2)
I2N: Nennstrom am Ausgang