Konstantstromquelle mit Transistor

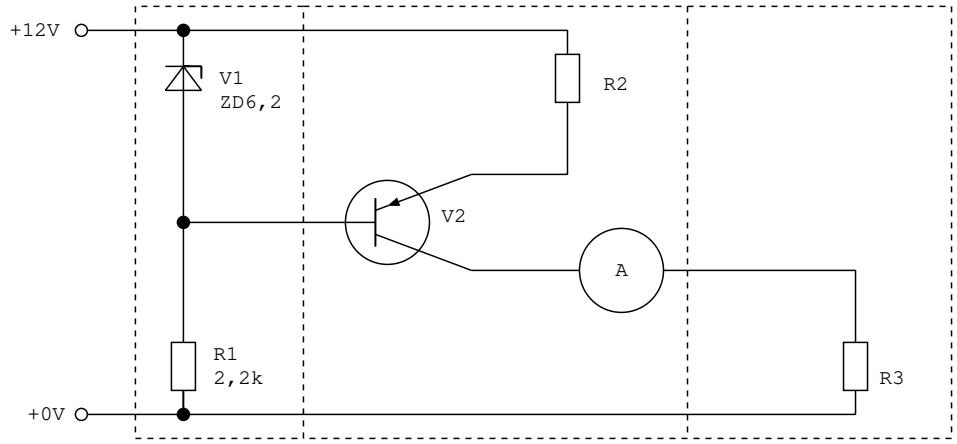

Basisspan-
nungsteiler

Transistor als Verstärker
mit R2 zum Einstellen des
Stromes

R3 ist die Last

Konstantstromquelle mit FET

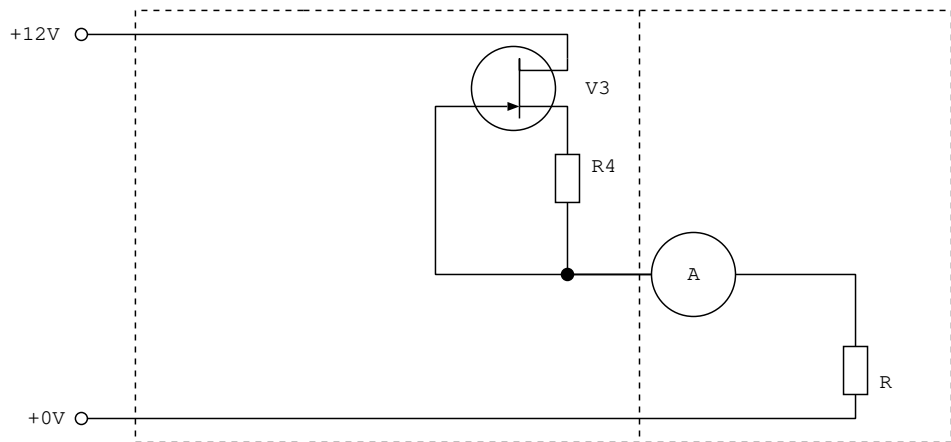

FET als Widerstand mit R4 zum
Einstellen des Stromes

R5 ist die Last