Wechselrichter bzw. Frequensgenerator (Tongenerator) mit zwei
555 (Multifunktions IC)

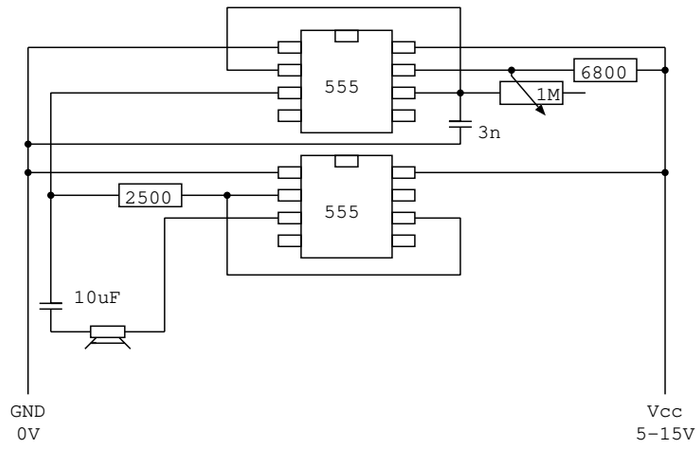


Erster 555 als
Frequensgenerator

Zweiter 555 als
invertierender Versterker

Zusammen ergeben sie eine
art Brückenschaltung -
Last ist in diesem Fall der
Lautsprecher

[redacted]