1. Inverter

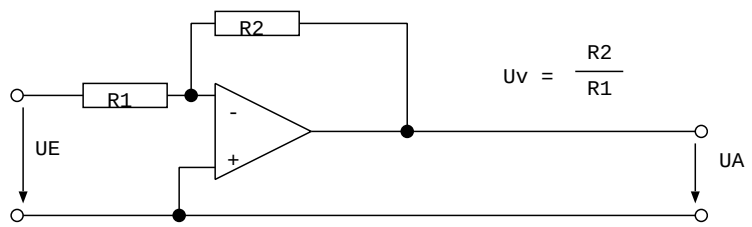

2. Nichtinverter

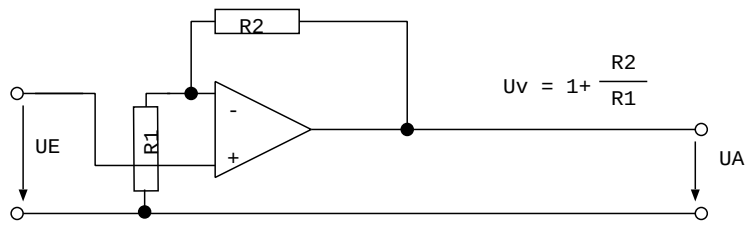
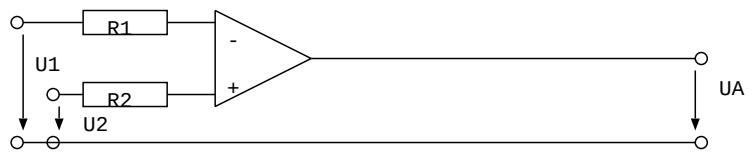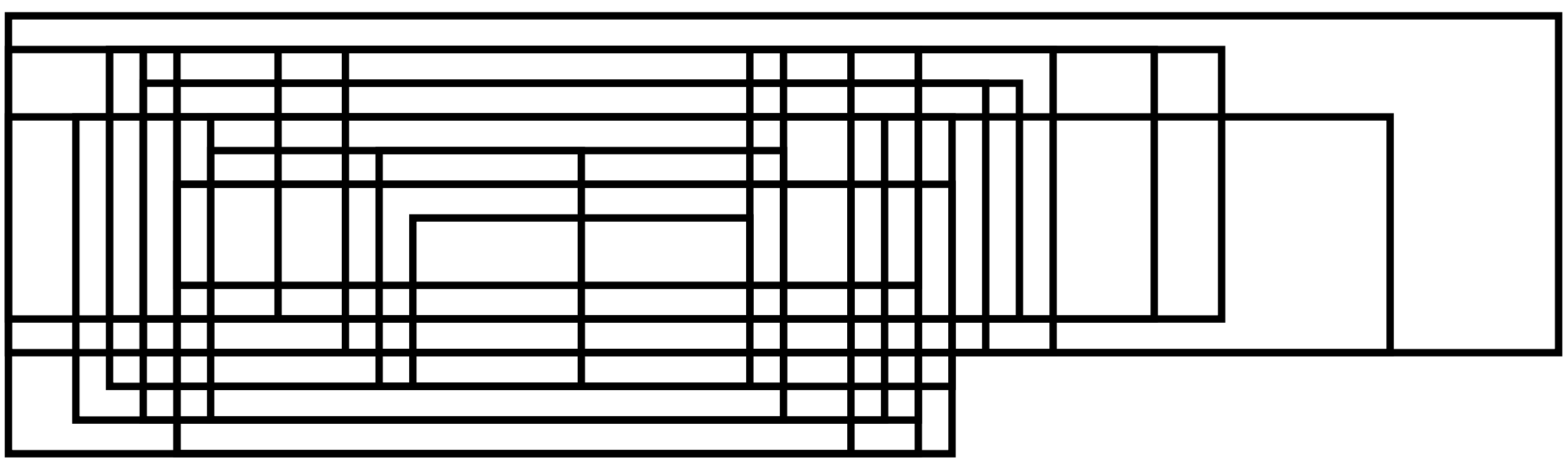
3. Vergleicher